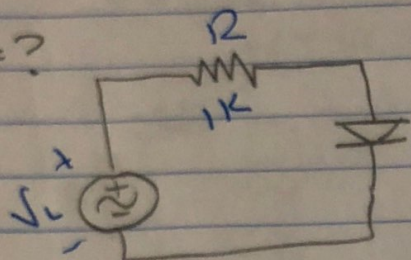


Keayan Haghshenas
 Ruid: 1710008411
 02/08/2019
 DE HW

DE Homework #1:

1) $T_s = ?$



$$I_s = \frac{V_s - V_D}{R}$$

$$I_s = \frac{2 - 0.65}{1K} = 1.35mA$$

$$I_B = \frac{V_D - V_C}{B} = \frac{.65 + 20}{1000} = 20.65mA$$

$$T_s = \tau_p \ln \left[1 + \frac{I_s}{I_B} \right] = 1ns \ln \left[1 + \frac{1.35}{20.65} \right]$$

$$T_s = 63.33ns$$

2) $T_s = ?$
 $t_r = ?$

$$T_s = \tau_r \ln \left[1 + \frac{I_s}{I_r} \right] = 167ns \cdot \ln \left[1 + \frac{10mA}{20mA} \right] = 67.7ns$$

* Discharging:

$$T = RC = 500(pF) = 2.5ns$$

$$T = -\tau \ln(0.1) = 5.76ns$$

$$3) I_{s1} = 10^{-14} \text{ A}$$

$$I_{s2} = 100 I_{s1}$$

Find I, V

$$I_{s1} e^{V_1/V_T} = I_{s2} e^{V_2/V_T}$$

$$\cancel{I_{s1}} e^{V_1/V_T} = 100 \cancel{I_{s1}} e^{V_2/V_T}$$

$$e^{\frac{V_1 - V_2}{V_T}} = 100$$

$$V_1 - V_2 = V_T \ln(100)$$

$$V_T = 26 \text{ mV}$$

$$V_1 - V_2 = 0.115 \text{ V}$$

$$V_1 + V_2 = 1 \text{ V}$$

$$2V_1 = 1.115 \text{ V}$$

$$V_1 = 0.558 \text{ V}$$

$$V_2 = 0.443 \text{ V}$$

$$I = 10^{-14} e^{\frac{0.558}{26 \text{ mV}}} = 4.95 \times 10^{-5} \text{ A} = \boxed{49.4 \mu\text{A}}$$

4)

$$a) V_0 = V_T \ln(N_A N_D / n_i^2)$$

$$V_0 = 26 \text{ mV} \cdot \frac{\ln(10^{15} 10^{17})}{1.5 \cdot 10^{19}} = \boxed{0.697 \text{ V}}$$

$$C_{j0} = \epsilon_s A / W_f, W_f = \left[\frac{(2\epsilon_s / e) \left[\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right] (V_0 - V_0)}{1} \right]^{1/2}$$

$$C_{j0} = \frac{(11.8 \cdot 8.854 \times 10^{-14} \cdot 1.6 \times 10^{-16})}{96 \times 10^{-6}} = \frac{(2 \cdot 1.8) \cdot 8.854 \cdot 10^{-14}}{10^{15} 10^{17}} \cdot (0.697)^{1/2}}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$= \boxed{1745 \text{ fF}} = C_{j0}$$

$$= 96 \times 10^{-6} \text{ cm}, 11 = 40 \times 40 \mu\text{m}^2$$

$$C_j(av) = \frac{2 \cdot C_{j0}}{(1+K)^{1/2}} = \frac{2 \cdot 174}{(1+14.3)^{1/2}} = 88.85F$$

$$C_j(av) = 88.85F$$

$$K = \frac{10}{0.07} = 14.3$$

$$B) @ V_D = 10$$

$$W_D = \left((2 \cdot 11.8) \cdot (8.854 \times 10^{-14}) / 1.6 \times 10^{-19} \cdot \left(\frac{10^{15} + 10^{17}}{10^{15}} \right) \right)^{1/2} = 376.5 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

$$C_j = \frac{(11.8 \cdot 8.854 \times 10^{-14} \cdot 16 \times 10^{-6})}{376.5 \times 10^{-6} \text{ cm}} = 44.6 \times 10^{-15} = C_j$$

$$@ V_D = 0.5$$

$$W_D = \left((2\epsilon/a) \left[\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right] (0.697 - 0.5) \right)^{1/2}$$

$$W_D = 51 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

$$C_j = \frac{(11.8 \cdot 8.854 \times 10^{-14} \cdot 16 \cdot 10^{-6})}{51 \cdot 10^{-6}} = 327.9 \times 10^{-15} = C_j$$



5)

a) I_D at $t < t_1$
closed switch

$$I_D = \frac{5 - 0.7}{2000} = \boxed{2.15 \text{ mA}}$$

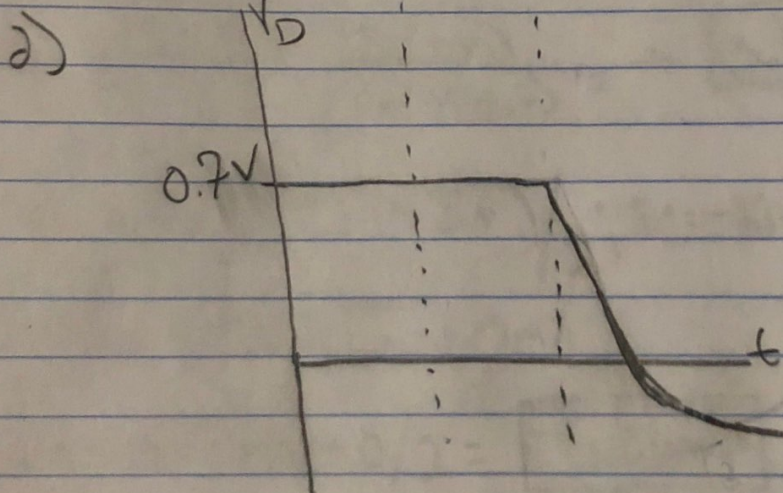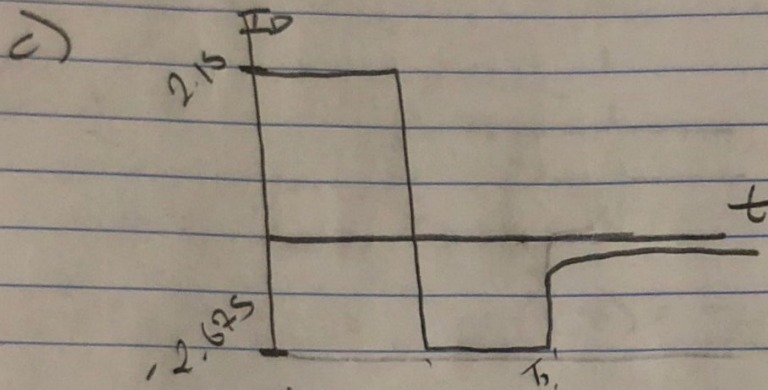b) I_D at $t = t_1$

$$I_D = \frac{-10 - 0.7}{4000} = \boxed{-2.675 \text{ mA}}$$



e)

$$T_s = T_r \ln \left(\frac{I_{D1} - I_{D2}}{-I_{D2}} \right) = (10 \text{ ns}) \ln \left(\frac{2.15 - (-2.675)}{-2.675} \right)$$

$$= \boxed{5.9 \text{ ns}}$$


5)

$$t_2 - t_1 = T_r = 2.2 R_s C_i = 2.2 \cdot 2 \text{ k} \cdot 2 \text{ p}$$

$$= \boxed{8.8 \text{ ns}}$$

g) $Q = CV$ $C = 5 \text{ pF}$ $\boxed{Q = -5 \text{ pC}}$

6) a)

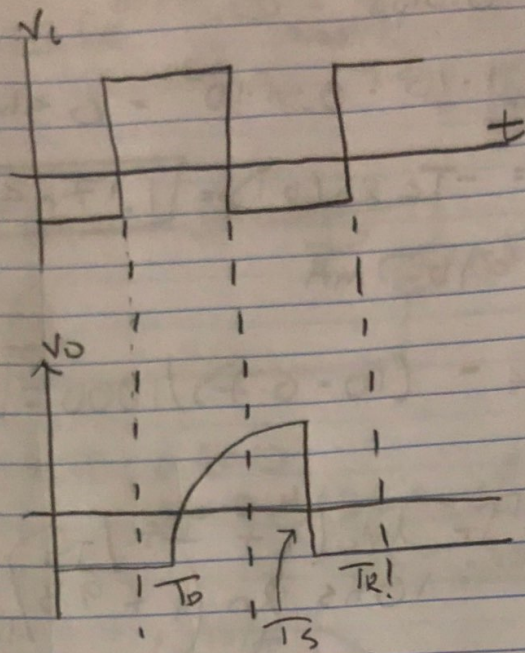

b) $C_j(0V) = 2pF$, $C_j(0.7) = 2C(0V) = 4pF$

$C_j(-10V) = \frac{C_j(0V)}{(1 - 10/0.7)^{1/2}} \rightarrow \boxed{0.51pF}$

c) $I_{av(R)} = \frac{I_i + I_f}{2}$; $I_i = -10 - 0.7 / 1k\Omega = 10.7mA = I_i$

$I_f = -10 + 10 / 1k\Omega = 0mA$

$I_{av(R)} = -10.7mA + 0 / 2 = \boxed{-5.35mA}$

d) $Q_1 = 4pF \cdot 0.7V = 2.8pC$
 $Q_2 = 0.51pF \cdot -10V = -5.1pC$

$\Delta Q = -5.1pC - 2.8pC = \boxed{-7.9pC}$

e) $T_r = \Delta t = \frac{\Delta Q}{I_{av(R)}} = \frac{-7.9pC}{-5.35mA} = \boxed{1.48ns}$

$$f) C_{jv} = 0.51 \text{ pF} = C$$

$$RC = 1 \cdot 10^3 \cdot 0.51 \cdot 10^{-12} = 0.51 \text{ ns}$$

$$T_R = -T_C \ln(0.1) = \boxed{1.17 \text{ ns}}$$

$$g) I_{Ri} = 10.7 \text{ mA}$$

$$I_s = (10 - 0.7) / 1000 = \boxed{9.3 \text{ mA}}$$

$$\Rightarrow T_s = T_T \ln \left(1 + \frac{I_s}{I_R} \right) = 10 \text{ ns} \ln \left(1 + \frac{9.3}{10.7} \right) = \boxed{T_s = 6.25 \text{ ns}}$$

7)

$$a) I_s = \frac{5 - V_D}{1 \text{ k}} = \frac{4.3}{1 \text{ k}} = \boxed{4.3 \text{ mA}}$$

$$I_R = \frac{-5 - V_D}{1 \text{ k}} = \frac{-5.7}{1 \text{ k}} = \boxed{-5.7 \text{ mA}}$$


b)

$$C_0 = \frac{2C_j(0)}{2(1 \text{ pF})} = \boxed{2 \text{ pF}}$$

$$c) T_s = T_T \ln \left(1 + \frac{I_s}{I_R} \right) = 10 \cdot 10^{-9} \ln \left(1 + \frac{4.3}{5.7} \right) = \boxed{5.62 \text{ ns}}$$

$$d) \frac{C_j(0)}{\left(1 + \sqrt{R/V_{0m}} \right)^{1/2}} = 1 \text{ pF} / \sqrt{8.143} = \boxed{.35 \text{ pF}}$$
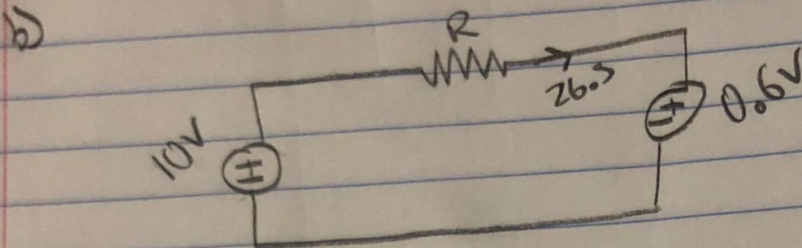
$$a) I_D = I_S (e^{V_D/V_T} - 1) = 1 \times 10^{-12} (e^{0.6/0.025} - 1) = \boxed{26.5 \text{ mA}}$$



$$-10V + 26.5R + 0.6 = 0$$

$$R = 9.4 / 26.5 \times 10^{-3}$$

$$\boxed{R = 355 \text{ k}\Omega}$$

$$c) I_D = I_0 e^{(V_D/V_T - 1)}$$

$$I_0 = \frac{I_D}{e^{V_D/V_T - 1}} = \frac{26.5 \text{ mA}}{e^{0.6/25 \times 10^{-3} - 1}} = \frac{1 \times 10^{-12}}{\text{Reverse}}$$

$$d) T_S = T_T \ln[1 + I_D/I_0]$$

$$(0.01 \text{ ms}) \left[\ln[1 + 26.5 \text{ mA} / 1 \times 10^{-12}] \right]$$

$$\boxed{T_S = 2.4 \times 10^{-7} \text{ s}}$$

e)

$$C_D = T_T \frac{I_D}{nV_T} \rightarrow \left[\frac{26.5 \text{ mA}}{1 V_T} \right] (0.01 \text{ ms})$$

$$= \boxed{1.06 \times 10^{-8} \text{ F}}$$