

HW4: Keayan Hochshen

1) FAN-OUT ECL inverter:

a) $\beta = 20$

$$I_E = \frac{-(-5 + .7 + 9)}{1240} = 2.94 \text{ mA}$$

$$I_B = I_E / \beta + 1 = 2.94 \text{ mA} / 21 = 130 \mu\text{A}$$

$$I_{2E} = -(-5 + .9) / 2k2 = 2.05 \text{ mA}$$

$$I_E'' = 14.01 \text{ mA}$$

$$I_{OUT} = 14.01 - 2.01 = 11.96 \text{ mA}$$

$$N = 11.96 / .130 = 92$$

b) $I_B' = 1/2 I_E' / 21 = 65 \mu\text{A}$

$$N = 11.96 / 0.065 = 184$$

c) $N = 84$

d) $N = 100$

2) ECL inverter

a) Q_2 off, Q_1 on

$$I_{C1} = I_{E1} \cdot \beta / (\beta + 1) = 1.82 \text{ mA}$$

$$I_{B3} = I_{E3} / (\beta + 1) = 2 \text{ mA} / 11 = .18 \text{ mA}$$

$$I_{RC1} = I_{C1} + I_{B3} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = 0 - 2 \text{ mA} \cdot 500 = -1 \text{ V}$$

$$V_{OL} = V_{E3} = V_{C1} - .8 = -1.8 \text{ V}$$

b) Q_1 off $I_{C1} = 0$, $I_{E3} = 2 \text{ mA}$ $I_{B3} = .18 \text{ mA}$

$$V_{B3} = -500 \cdot (.18 \text{ mA}) = -.09 \text{ V}$$

$$V_{OH} = V_{E3} = -.09 + .8 = -.89 \text{ V}$$

$$c) V_{REF} = (-1.8 \text{ V} + -.89 \text{ V}) / 2 = -1.35 \text{ V}$$

$$V_{B3} = -(-1.35 + .8) = .55 \text{ V}$$

$$R_3 = .55 / 2 \text{ mA} = 275 \Omega$$

d) $P_{E2} = 0$

$$P_{Q2} = 0$$

$$P_{Q1} = 1.2 \text{ mW}$$

$$P_{R1} = 2 \text{ mW}$$

$$P_{R3} = .8 \text{ mW}$$

$$P_0 = 1.6 \text{ mW}$$

$$P_{Q3} = 3.6 \text{ mW}$$

$$P_{R4} = 4 \text{ mW}$$

$$= 13.2 \text{ mW}$$

$$V_{C1} = -1.6 \text{ V}$$

$$V_{C1} = 1 \text{ V}, V_{CE} = .6 \text{ V}$$

$$I = 2 \text{ mA}$$

$$e) V_{REF} = (-1.8 - .89) / 2 = -1.35$$

$$V_{C1} = -1.35 + .8 = -.55 \text{ V}$$

$$R_3 = .55 / 2 \text{ mA} = 275 \Omega$$

$$f) I_{C1} + I_{B3} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = 1 \text{ V} \quad V_{E3} = -1 \text{ V}$$

3) ECL GATE

a) $V_{OH} = 0V$

b) Q_4 off, Q_3 on, Q_2 off - P. = 1.1V

$V_E = -12 - 5 = -17V$

$I_E = (12 + 5) / 1k = 3mA$

$V_{OL} = -3mA \cdot 400 = -1.2V$

c) Q_3 & Q_4 off Q_2 & Q_3 on

$V_{B3} = -0.8$

$V_O = V_{OH} = 0V$

d) Q_4 off, rest on

$V_{B3} = -0.8$

$V_O = V_{OH} = 0V$

e) Q_4 on, rest off

$V_{B3} = -2V$

$V_O = V_{OL} = -1.2V$

4) ECL GATE

a) Q_4 off; $V_{OH} = -500\mu A \cdot 400 = -0.2V$

b) Q_3 off, Q_4 on

$V_E = -2V$; $I_{E4} = 3 / 1k = 3mA$

$I_{C4} = 3mA \cdot 2 / (2+1) = 2.7mA + .5 = 3.2mA$

$V_{OL} = 3.2mA \cdot 400 = -1.3V$

c) $V_{IL} = -1.2 - 4 + 5 = -0.9$
 $-1.2 + 7 = -0.9$

d) worst case: one high input, one low input

$V_{E3} = -1.7$

$I_{E3} = (5 - 1.7) / 1k = 3.3mA$

$I_{B3} = 3.3 / 11 = 0.3mA$

$I_{E12} = (5 - .9) / 10k = .41mA$

$I_{E1} = .41 + .3 = .71mA$

$I_{B1} = I_{IH} = .71 / (11) = 64\mu A$

5) a) NOR GATE

b) $V_{IL} = -1.3 + .2 = -1.1V$

c) $V_{IH} = -.9 - .2 - .8 = -1.9V$

d) $V_{E12} = -1.9V$

$$I_{C1} = (5 - 1.9) / 1k = 3.1mA$$

$$I_{IH} = I_{B1} = 3.1mA / 11 = 0.28mA$$

e) Q₂ off Q₁ & Q₃ on

$$I_{B3} = I_{E1} = .1 / 400 = 250\mu A$$

$$I_E = (B+1) \cdot 250\mu A = 2.75mA$$

$$I_{I23} = (5 - .9) / 5k$$

$$= \underline{.82mA}$$